

Portas Lógicas



Portas lógicas

As **portas lógicas** são pequenos circuitos digitais, que realizam uma determinada função lógica.


No capítulo da **álgebra de Boole** foram introduzidas três funções lógicas elementares:

- Negação ou Inversão - **NOT**
- Intersecção ou Produto Lógico - **AND**
- Reunião ou Soma Lógica - **OR**

Para além destas, existem outras funções básicas importantes que se apresentam em seguida.




- Função AND negada - *NAND*

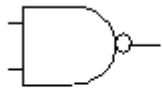

$$F(A,B) = \overline{A \cdot B}$$

A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Função OR negada - *NOR*

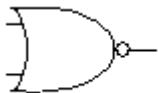


$$F(A,B) = \overline{A + B}$$

A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



- Função Exclusive OR – *EX-OR*

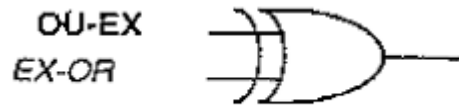


A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

**1 quando A e B
diferentes**

$$F(A, B) = A.\bar{B} + \bar{A}.B$$

$$= A \oplus B$$

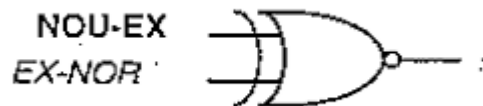- Função Exclusive NOR – *EX-NOR*
(Circuito Equivalência)



A	B	$\overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1













**1 quando A e B
iguais**
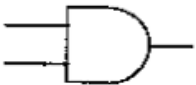
$$F(A, B) = A.B + \bar{A}.\bar{B}$$
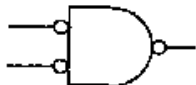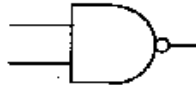
$$= \overline{A \oplus B}$$

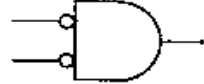

Principais portas lógicas


Função	Símbolo (DeMorgan)	Símbolo Alternativo Lógica	Expressão
E AND			$A.B$
OU OR			$A + B$
NE NAND			$\overline{A.B}$
NOU NOR			$\overline{A + B}$
Inversor NOT			\overline{A}
OU-EX EX-OR			$A.\overline{B} + \overline{A}.B$
NOU-EX EX-NOR			$A.B + \overline{A}.\overline{B}$



Universalidade das portas NAND e NOR

Todas as funções lógicas se podem construir usando somente portas **NAND** ou **NOR**, razão pela qual são designadas por **portas universais**.

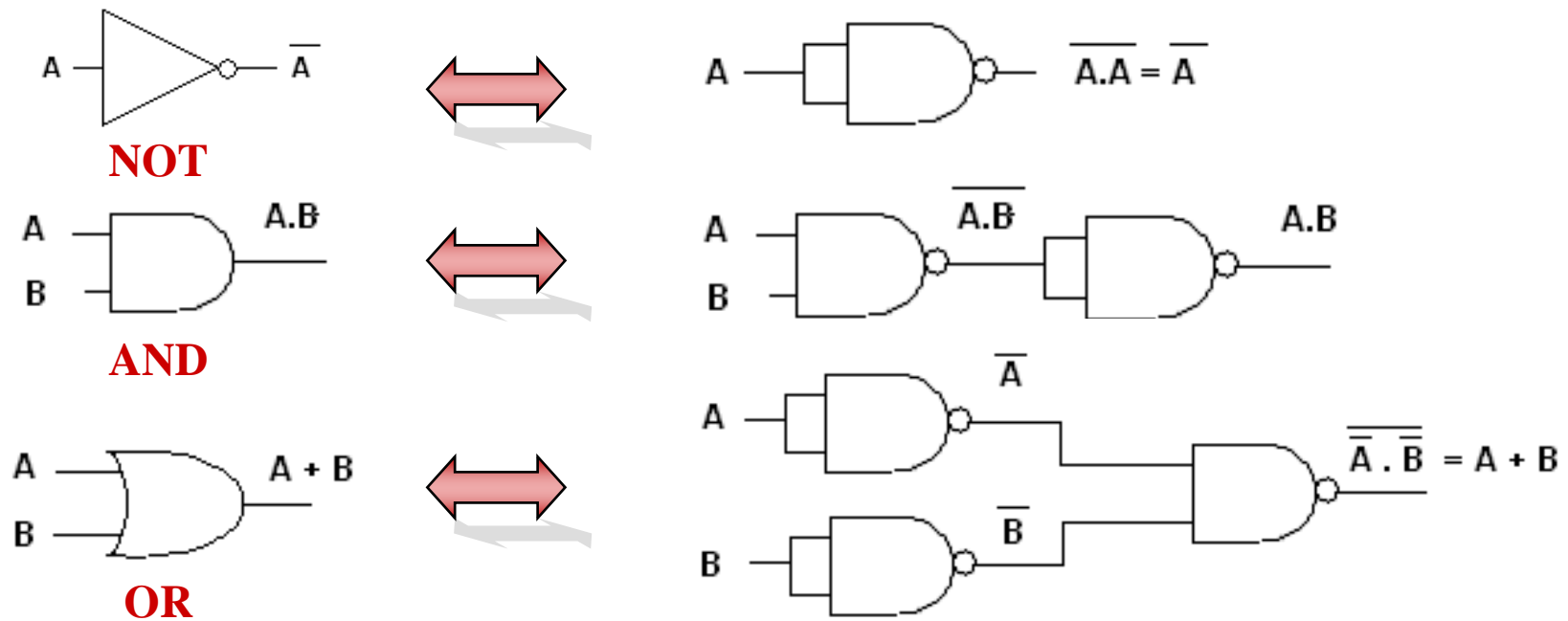- Implementação das funções **NOT**, **AND** e **OR** com portas **NAND**





➤ Implementação das funções **NOT**, **OR** e **AND** com portas **NOR**

